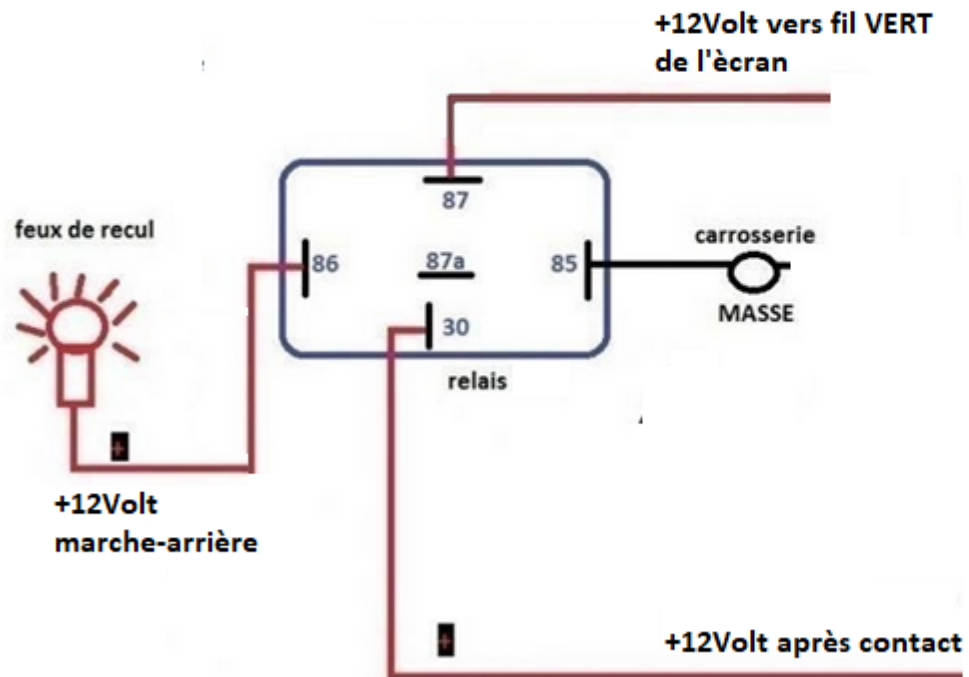


BRANCHEMENT CAMERA DE REcul AVEC FEUX MULTIPLEXES

installation caméra de recul avec relais pour les voiture avec multiplexage



relais 86 = interrupteur (+)
87 = accessoire à alimenter (+)
85 = masse (-)
30 = aide de la batterie (+)
87a = repos

le repos n'est pas utile dans le cas d'une caméra de recul mais les relais les plus répandus sont avec 5 cosses mais un relais avec 4 cosses est mieux (sans le 87a) mais plus rare (ne rien brancher au repos le laisser vide si vous n'avez qu'un relais à 5 cosses) la différence c'est que quand le 87 s'éteint c'est le 87a qui s'allume